

HW #5

Wesley
Momen
10-16/16

$$1. A = \begin{matrix} 3210 \\ 1100 \end{matrix} \\ B = \begin{matrix} 0101 \end{matrix} \quad \bar{B} = 1011$$

	S ₁	S ₀	C _{in}	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Carry
select B & B D=A	1	1	1	1	1	0	0	0
select B & B D=A	1	1	0	1	0	1	1	0
no select D=A	1	0	1	1	1	0	1	0
no select D=A	1	0	0	1	1	0	0	0
select B add 1	0	1	1	1	0	0	0	0
select B add 1	0	0	1	0	1	1	0	0
select B add 1	0	0	0	0	1	0	1	1

As this circuit is the ALU, the S₁S₀ inputs indicate which input of B is to be inserted & the C_{in} controls the carry-in of the function, which tells if there was a carry in the function before that we need to add in.

All of these functions are additions except when we select B & B with no carry in. Then, the function is simply A - 1, Carry determines if there is a extra 1 in the output of the function. This is only true when we add A+B without a carry.

Each operation is simply the reverse of the first 8 operations due to the 1 as MSB.

[illegible]

